

FISE QP2016, grup 52-5

Informe pràctica 3


Àlex Eslava

Xavier Mendez

3 d'abril de 2017

Resposta freqüencial del filtre passiu

Es realitza un anàlisi de la resposta freqüencial del filtre passiu, que es pot veure a la figura 1.

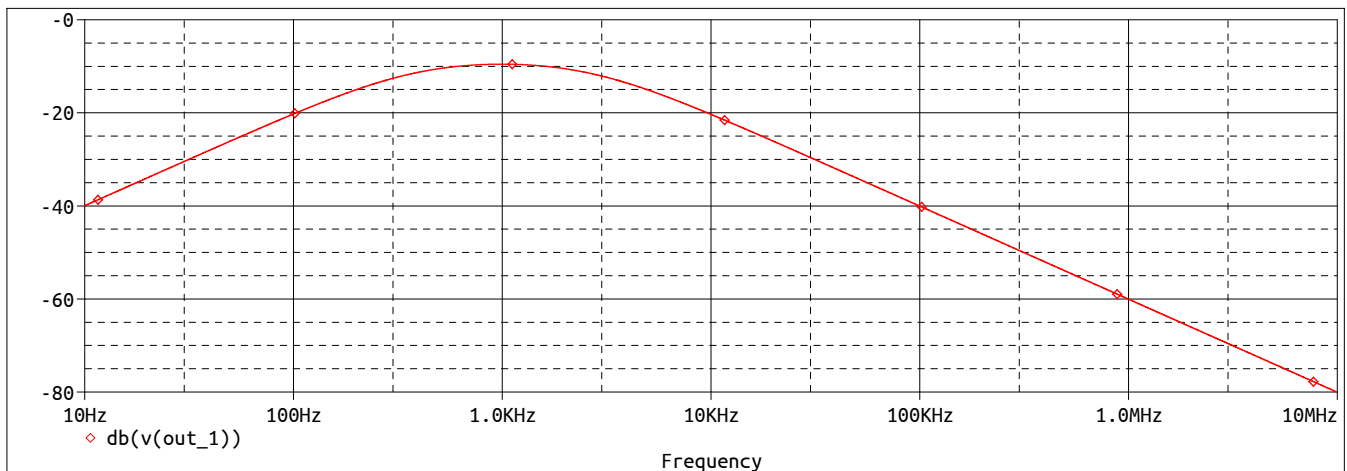

Qüestió 1.1. La freqüència central de filtre és de $0.9954 \text{ kHz} \simeq 1 \text{ kHz}$. El circuit té un guany de $1/3 = Q$ a la freqüència central, just com s'esperava.

Figura 1: Resposta freqüencial del filtre passiu.

Comparació de les respostes freqüencials del filtre passiu i el re-alimentat

Es realitza un anàlisi simultani de la resposta freqüencial d'ambdós circuits, que es pot veure a la figura 2. Per tal que el factor de qualitat sigui 5, triem $R_a = R_f (2 - 1/Q) = 18 \text{ k}\Omega$.

Qüestió 2.1. La freqüència central per a la segona etapa es manté igual que en la primera, la qual cosa és esperada perquè només depen d' R i C , que no han canviat. El guany en la segona etapa és $9 = Q R_a/R_f$. S'observa com els pols complexos conjugats han reduït considerablement l'ample de banda en la segona etapa.

Es repeteix la simulació de la segona etapa però ara establint el valor de C a 10 nF , 1 nF i 0.1 nF . Les funcions de transferència corresponents (mòdul i fase) es poden veure a la figura 3.

Qüestió 2.2. S'observa com efectivament la freqüència central varia amb C ($\omega_0 = 1/RC$). Amb el valor més petit el filtre assoleix una freqüència central propera a 100 kHz .

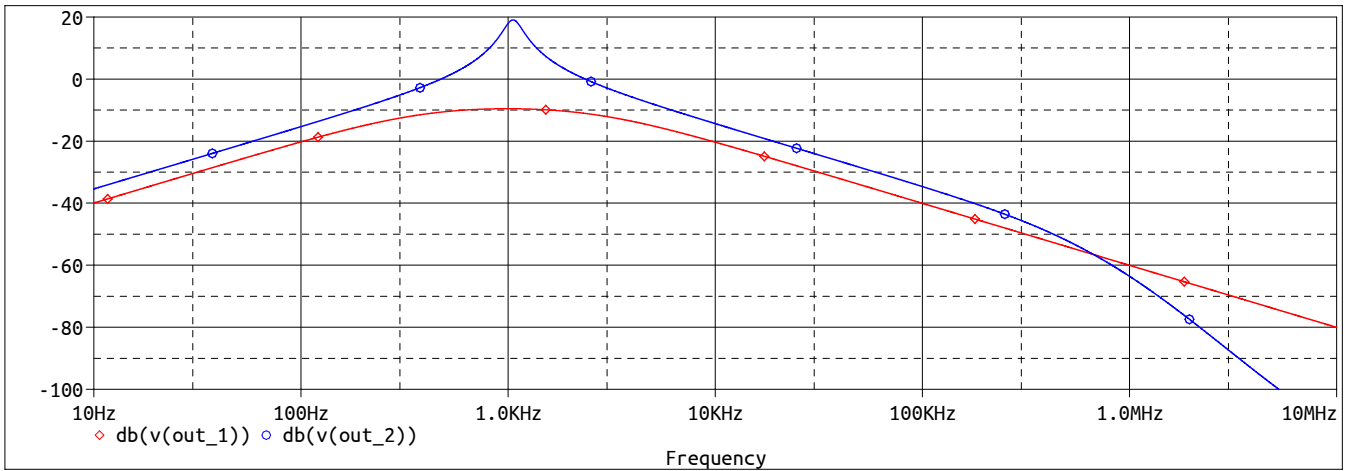


Figura 2: Resposta freqüencial d'ambdós filtres.


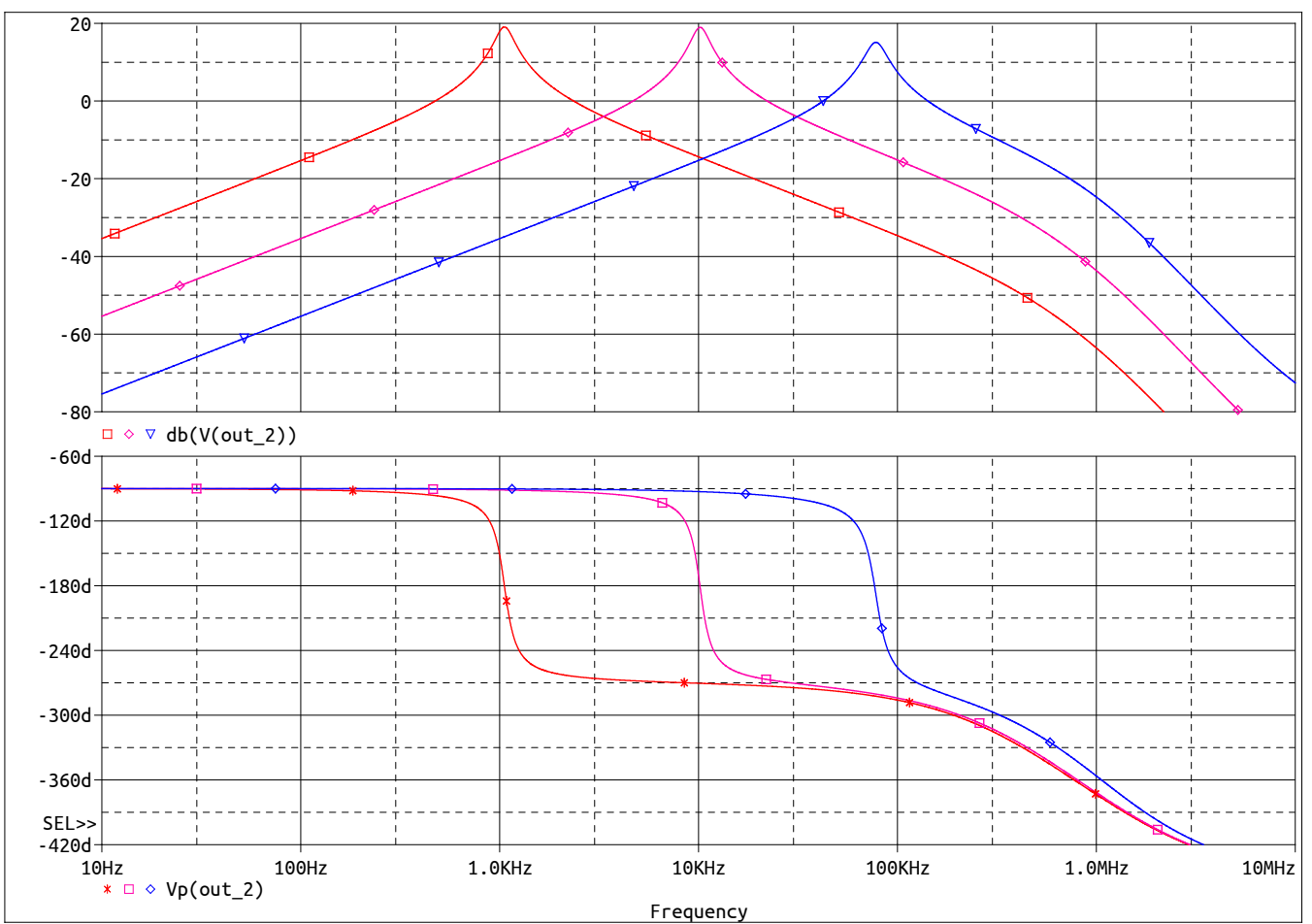


Figura 3: Resposta freqüencial de l'etapa realimentada variant la capacitat.

Aquest cop establim el valor de R_f a $18\text{ k}\Omega$ i $19\text{ k}\Omega$ (per a obtenir $Q = 5$ i $Q = 10$ respectivament). Les funcions de transferència corresponents (mòdul i fase) es poden veure a la figura 4.

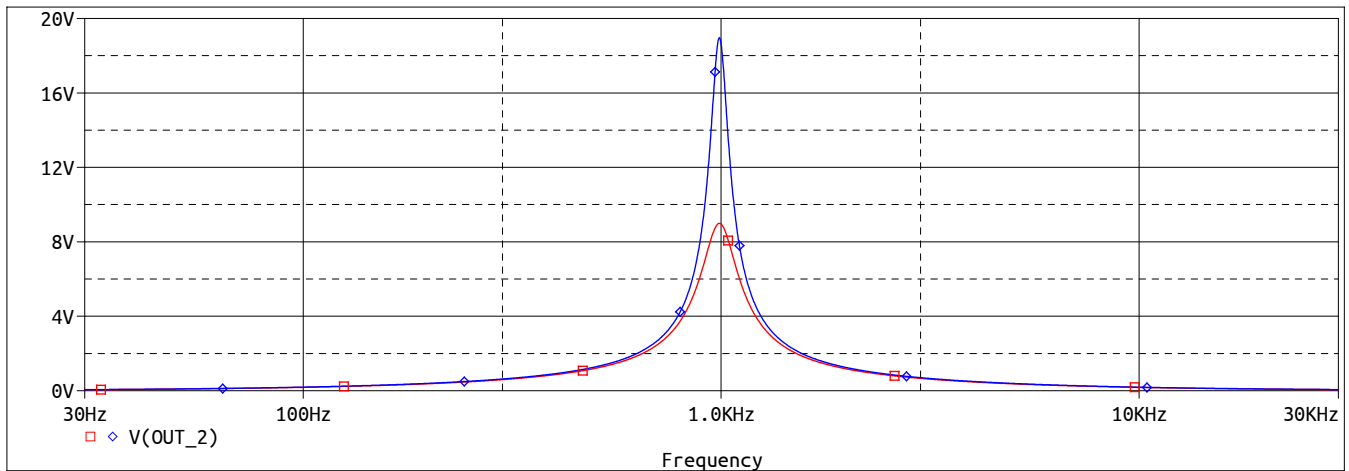


Qüestió 2.3. S'obtenen guanys de 9 V i 19 V respectivament, a la freqüència central.

Figura 4: Resposta freqüencial de l'etapa realimentada variant R_f .

Filtratge d'un senyal quadrat

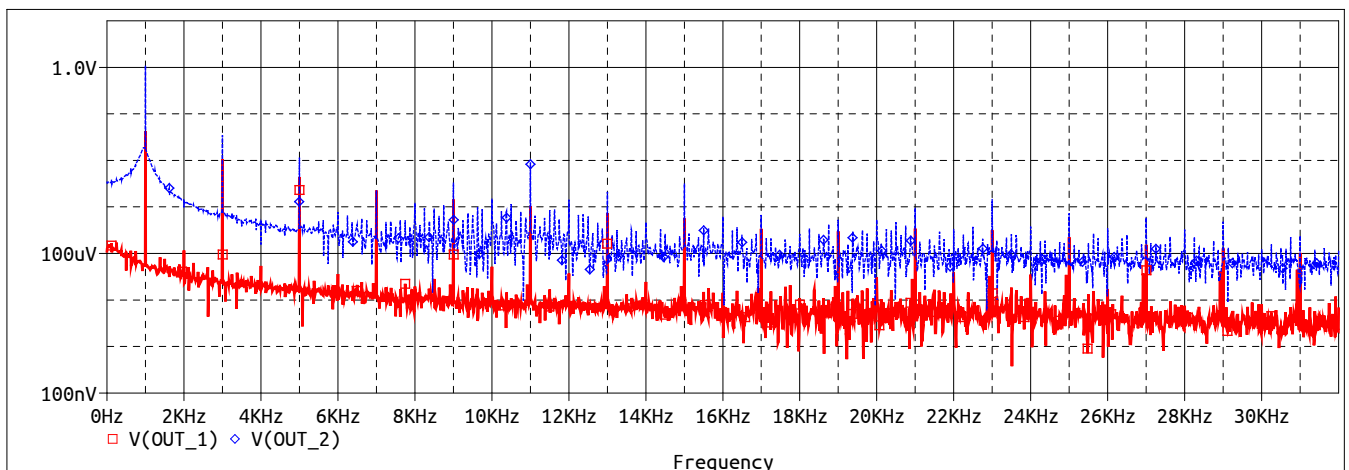
Es fa entrar un senyal quadrat a l'entrada d'ambdues etapes. Es simulen molts períodes i es fa la FFT de la sortida; el resultat es pot veure a la figura 5.



Qüestió 3.1. En l'etapa passiva no s'aprecia transitori. En l'etapa realimentada s'aprecia un transitori que es fa despreciable a partir dels 8 ms. En la FFT es pot veure com, per l'etapa passiva, hi ha una diferència d'aproximadament mitja dècada entre l'armònic principal i el tercer harmònic. Per l'etapa realimentada, per contra, hi ha una diferència d'aproximadament una dècada i mitja. Per tant, la segona etapa filtra deu vegades millor.

Figura 5: FFT de la sortida d'ambdues etapes en processar un senyal quadrat.

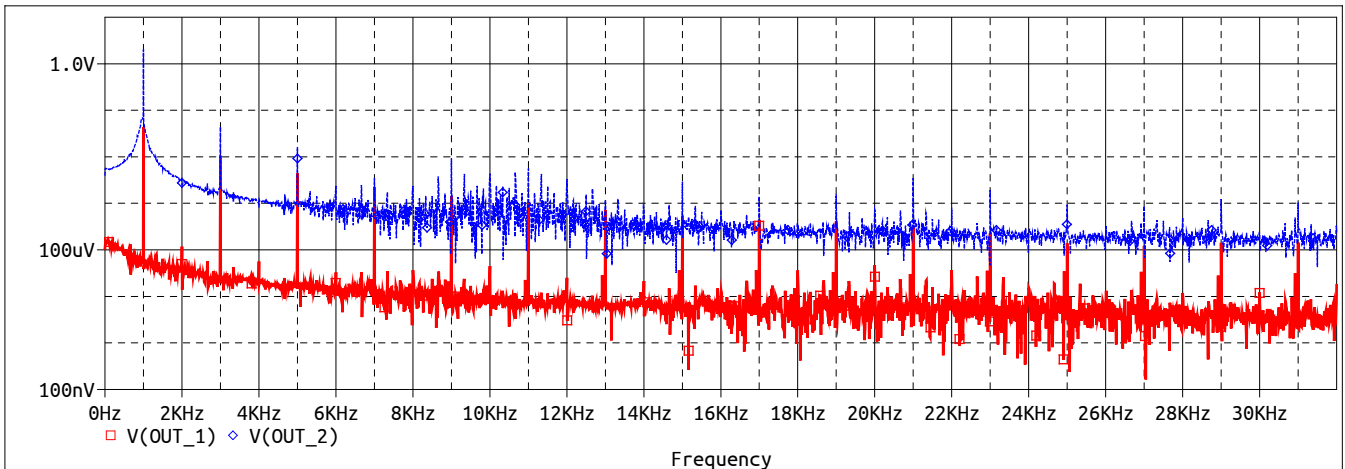A continuació es canvia R_f a $19\text{ k}\Omega$ per a aconseguir $Q = 10$ i es torna a simular (veure fig. 6).




Qüestió 3.2. Ara el transitori s'aprecia de la mateixa durada, potser un 10 % més llarg però podria ser soroll. En la FFT confirmem que ara l'etapa està amplificant el primer harmònic uns 3 dB més que abans. El quocient entre primer i tercer harmònic ha augmentat una mica. Per tant, el filtre és més selectiu que abans.

Figura 6: FFT de la sortida d'ambdues etapes en processar un senyal quadrat ($Q = 10$).

Limitacions del filtre actiu

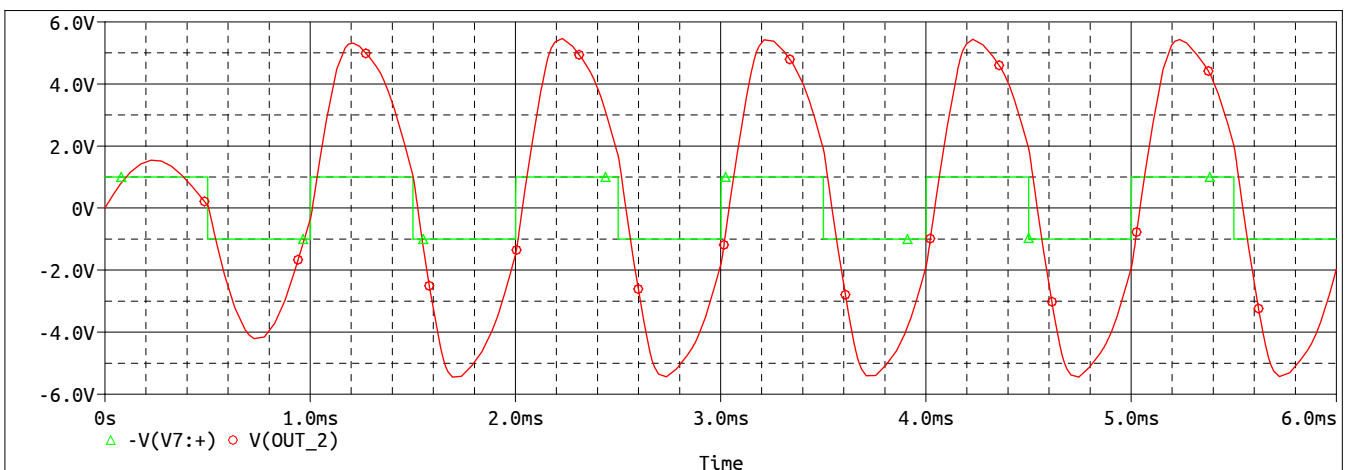
De nou amb $Q = 5$, es canvia l'amplitud del senyal quadrat a 2 V pic a pic. El resultat de la simulació temporal dels primers períodes de sortida (superposada amb l'entrada negada, per apreciar millor l'efecte) es pot veure a la figura 7.



Qüestió 4.1. L'amplitud de la sortida en la qüestió 3.1 era de 2.1 V; per tant, l'amplitud teòrica del senyal de sortida ara hauria de ser deu cops més gran, 21 V. En canvi, la sortida presenta molta distorsió i no arriba als 12 V pic a pic. Es pot apreciar que l'AO és incapaç de seguir l'alta derivada de la sortida (probablement a causa de l'*slew-rate*).

Figura 7: Simulació temporal de la sortida per a un senyal quadrat de gran amplitud.

Ara es representa també la sortida de l'AO (fig. 8).

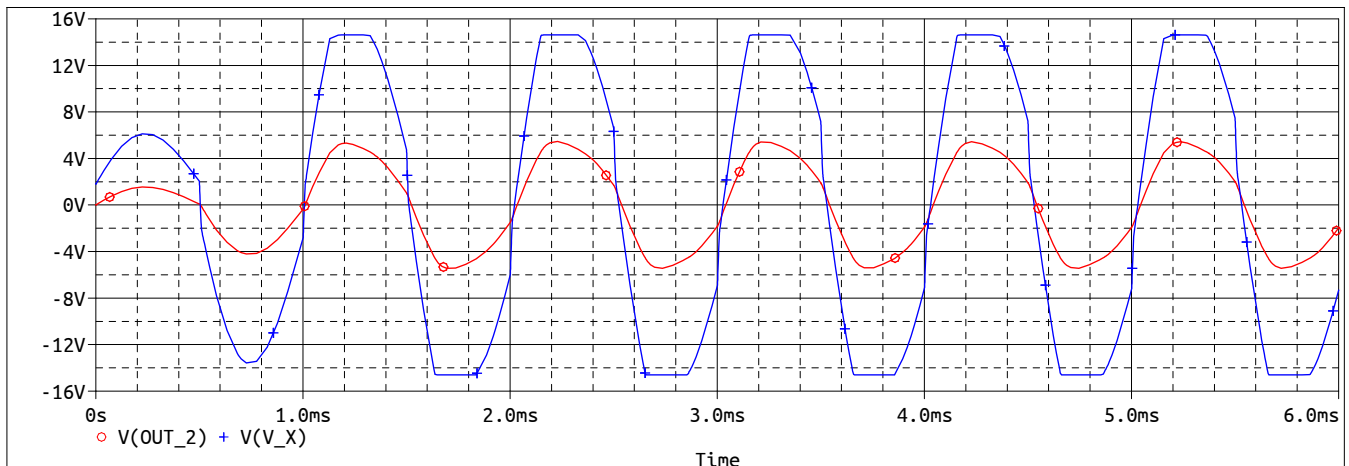

Qüestió 4.2. Aquest senyal ha de presentar distorsió perquè és la sortida de l'AO i està arribant al límit de l'*slew-rate*.

Figura 8: Simulació temporal de la sortida intermitja per a un senyal quadrat de gran amplitud.

Disseny d'un circuit oscil·lador

Es canvia R_f a 21 k Ω per tornar el circuit inestable segons la teoria. Els resultats de la simulació AC es poden veure a la figura 9.

Qüestió 5.1. S'obté un resultat on el guany és similar, però abans la fase canviava de -90° a 90° passant per 180° en la freqüència central; ara ho fa en sentit contrari, passant per 0° en la freqüència central. Això es deu al canvi de signe en Q , i per tant en el terme de primer ordre del denominador a $H(s)$.

Es fa entrar un senyal quadrat de 200 mV i freqüència 1 kHz a l'entrada de l'etapa. La simulació temporal dels primers períodes de la sortida de l'etapa i la de l'AO es poden veure a la figura 10.

Qüestió 5.2. S'obté una sortida sinusoidal de la mateixa freqüència que va augmentant en amplitud fins que l'AO se satura i comença a distorsionar, llavors s'estabilitza en una amplitud d'aproximadament 5.1 V.

Ara es canvia la freqüència del senyal d'entrada a 10 kHz i es torna a simular (fig. 11).

Qüestió 5.3. S'obté la mateixa sortida que en la qüestió anterior, una sinusoide a 1 kHz (per tant, de freqüència *diferent* a l'entrada) que va augmentant en amplitud fins que s'estabilitza a causa de la saturació de l'AO. En aquest cas triga aproximadament el doble en estabilitzar-se, però.

Finalment, es suprimeix l'entrada ($V_i = 0$) i es torna a simular fins que s'arriba al règim permanent (fig. 12).

Qüestió 5.4. S'obté una freqüència d'oscil·lació de 1 kHz. Com ja hem comentat, l'amplitud s'estabilitza a causa de la saturació de l'AO.

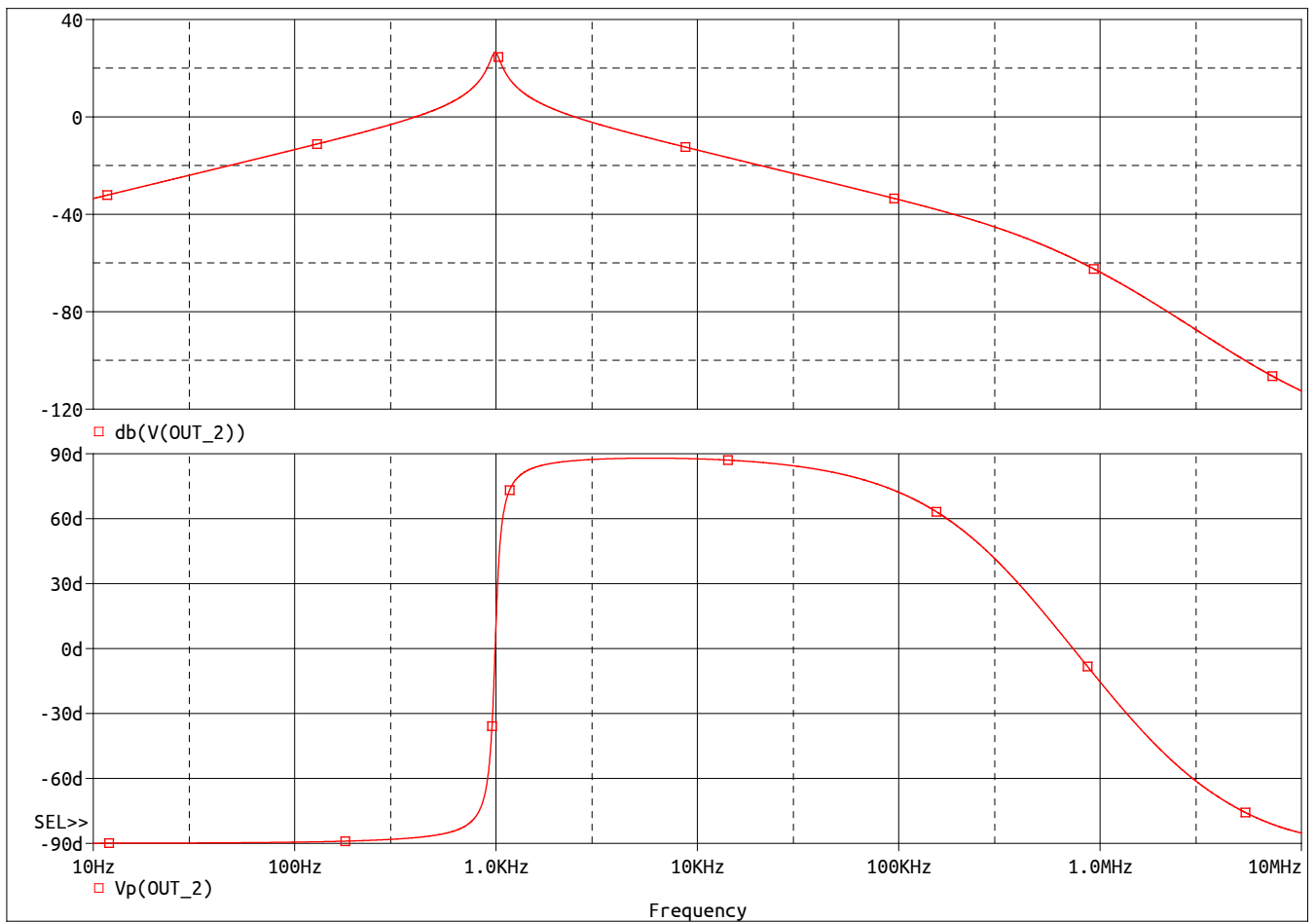


Figura 9: Resposta freqüencial de l'etapa realimentada amb valors inestables.

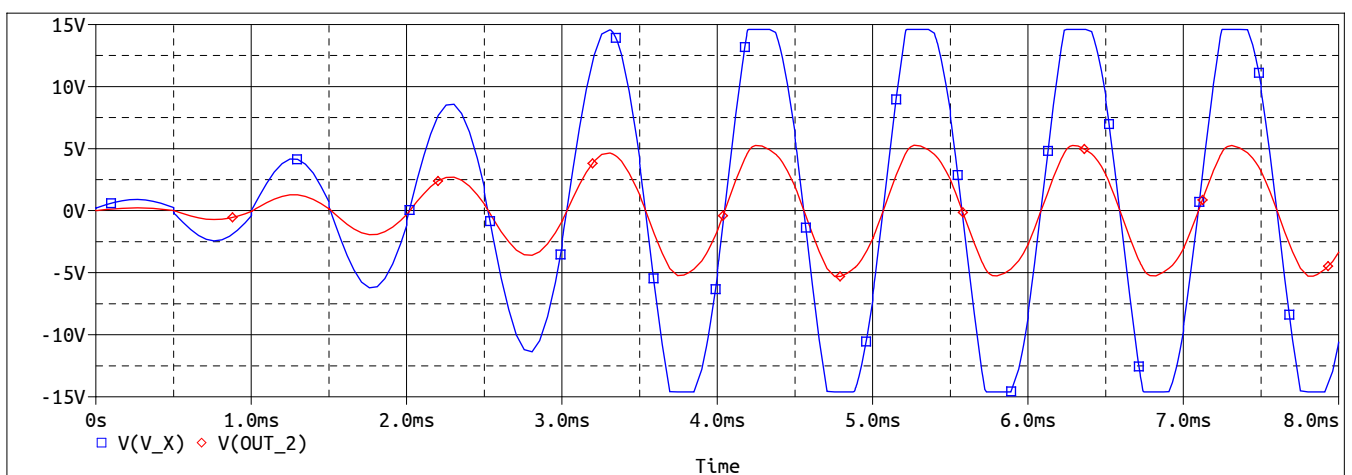


Figura 10: Simulació temporal d'ambdues sortides de l'etapa realimentada inestable, amb senyal quadrat a l'entrada.

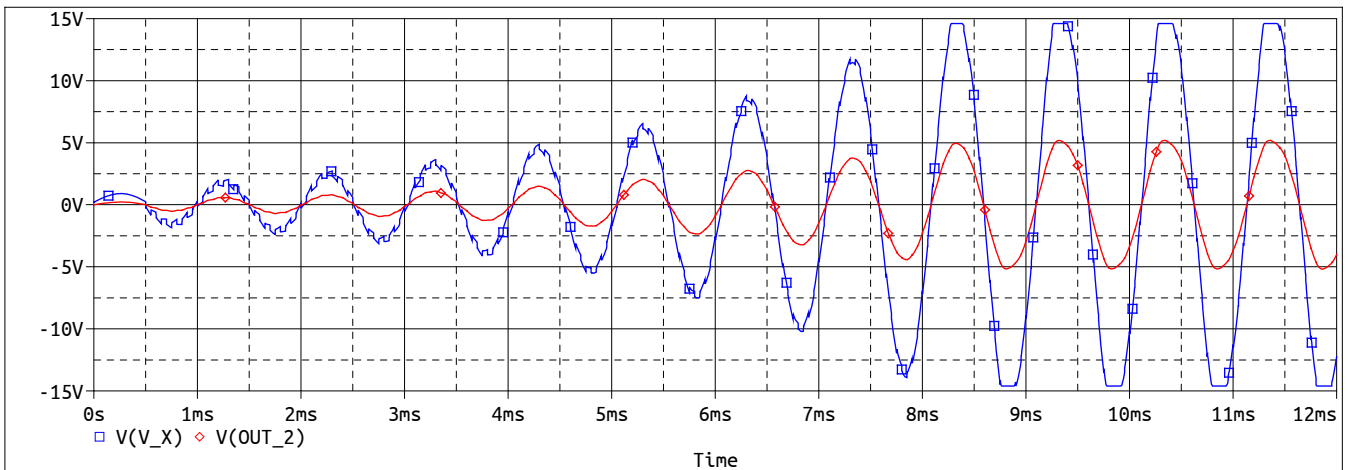


Figura 11: Simulació temporal d'ambdues sortides de l'etapa realimentada inestable, amb senyal quadrat d'alta freqüència a l'entrada.

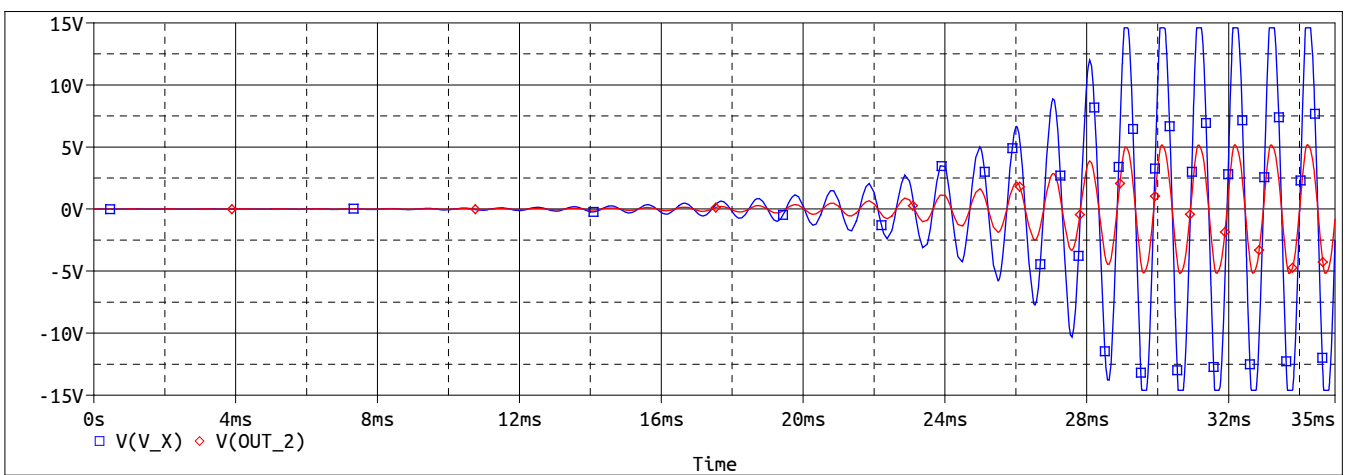


Figura 12: Simulació temporal d'ambdues sortides de l'etapa realimentada inestable, sense entrada.